





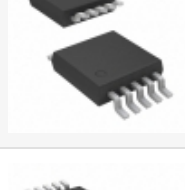
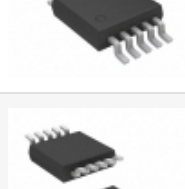

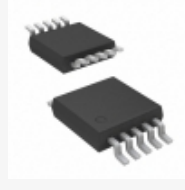







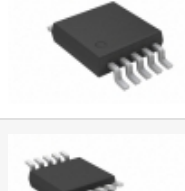

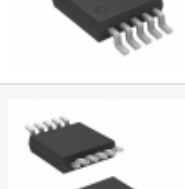
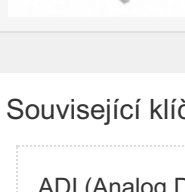
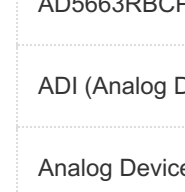
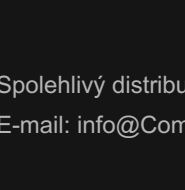


AD5663RBCPZ-3R2

 ANALOG DEVICES <small>AHEAD OF WHAT'S POSSIBLE™</small>	 <small>AHEAD OF WHAT'S POSSIBLE™</small> Part Number: AD5663RBCPZ-3R2 Výrobce ADI (Analog Devices, Inc.) Popis IC DAC NANO 16BIT DUAL 10-LFCSP Datový list:  AD5623R,43R,63R	RoHs Status: Bez olova / V souladu RoHS Ship From: Hong Kong Shipment Way: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Obrázky jsou pouze orientační. Podrobné informace o produktu naleznete v části Technické údaje produktu. Koupit AD5663RBCPZ-3R2 s důvěrou od Component-World.HK, 1 rok záruka</p>		
		Request For Quotation

PARAMETR PRODUKTU			
Part Number	AD5663RBCPZ-3R2	Výrobce	ADI (Analog Devices, Inc.)
Popis	IC DAC NANO 16BIT DUAL 10-LFCSP	Stav volného vedení / RoHS	Bez olova / V souladu RoHS
Dostupné množství	11857 pcs	Datový list	AD5623R,43R,63R
Kategorie	Integrované obvody (IC)	Napětí - Supply, digitální	2.7 V ~ 3.6 V
Napětí - Supply, analogový	2.7 V ~ 3.6 V	Dodavatel zařízení Package	10-LFCSP-WD (3x3)
Doba ustálení	7µs	Série	nanoDAC®
Typové označení	External, Internal	Obal	Cut Tape (CT)
Paket / krabice	10-WFDFN Exposed Pad, CSP	Typ výstupu	Voltage - Buffered
Ostatní jména	AD5663RBCPZ-3R2CT AD5663RBCPZ3R2	Provozní teplota	-40°C ~ 105°C
Počet převodníků D / A	2	Počet bitů	16
Typ montáže	Surface Mount	Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL)	1 (Unlimited)
Stav volného vedení / RoHS	Lead free / RoHS Compliant	INL / DNL (LSB)	±8, ±1 (Max)
Diferenciální výstup	No	Detailní popis	16 Bit Digital to Analog Converter 2 10-LFCSP-WD (3x3)
Data Interface	SPI, DSP	Číslo základní části	AD5663
Architektura	String DAC		

Component-World.com je spolehlivý distributor elektronických součástek. Specializujeme se na všechny elektronické komponenty řady ADI (Analog Devices, Inc.). Máme 11857 kusy ADI (Analog Devices, Inc.) AD5663RBCPZ-3R2 na skladě dostupných. Vyžádejte si citát z distributora součástí elektroniky na Component-World.com, náš prodejní tým vás bude kontaktovat do 24 hodin.
 RFQ Email: info@Components-World.com

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY			
	Část#: AD5663BCPZ-R2 Popis: IC DAC NANO 16BIT DUAL 10-LFCSP	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: AD5663BCPZ-REEL7 Popis: IC DAC NANO 16BIT DUAL 10-LFCSP	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: AD5663BRMZ-1REEL7 Popis: IC DAC 16BIT DUAL 10-MSOP	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: AD5663BRMZ-1 Popis: IC DAC NANO 16BIT DUAL 10-MSOP	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: AD5664ARMZ Popis: IC DAC NANO 16BIT QUAD 10-MSOP	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: AD5663RBRMZ-3 Popis: IC DAC NANO 16BIT 1.25V 10-MSOP	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: AD5662WARMZ-1REEL7 Popis: IC DAC R-R 16BIT 2.7-5.5V 8MSOP	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: AD5663RBRMZ-5 Popis: IC DAC NANO 16BIT 2.5V 10-MSOP	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: AD5664BCPZ-R2 Popis: IC DAC NANO 16BIT QUAD 10-LFCSP	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: AD5663ARMZ Popis: IC DAC NANO 16BIT DUAL 10-MSOP	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: AD5663BRMZ-REEL7 Popis: IC DAC 16BIT DUAL 10-MSOP	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: AD5662BRMZ-1REEL7 Popis: IC DAC 16BIT BUFF V-OUT 8-MSOP	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: AD5663BRMZ Popis: IC DAC NANO 16BIT DUAL 10-MSOP	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: AD5663RBCPZ-3REEL7 Popis: IC DAC NANO 16BIT 1.25V 10-LFCSP	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: AD5663RBRMZ-3REEL7 Popis: IC DAC 16BIT 1.25V REF 10-MSOP	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: AD5664BCPZ-REEL7 Popis: IC DAC NANO 16BIT QUAD 10-LFCSP	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: AD5663RBRMZ-5REEL7 Popis: IC DAC 16BIT 2.5V REF 10-MSOP	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: AD5663ARMZ-REEL7 Popis: IC DAC 16BIT DUAL 10-MSOP	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: AD5664BRMZ Popis: IC DAC NANO 16BIT QUAD 10-MSOP	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: AD5664ARMZ-REEL7 Popis: IC DAC 16BIT QUAD 10-MSOP	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz

Související klíčová slova pro AD5663RBCPZ-3R2

ADI (Analog Devices, Inc.) AD5663RBCPZ-3R2.	AD5663RBCPZ-3R2 distributor	AD5663RBCPZ-3R2 dodavatel	AD5663RBCPZ-3R2 Cena
AD5663RBCPZ-3R2 Stáhnout datasheet.	AD5663RBCPZ-3R2 Datasheet.	AD5663RBCPZ-3R2 Stock.	koupit AD5663RBCPZ-3R2.
ADI (Analog Devices, Inc.) AD5663RBCPZ-3R2.	AD AD5663RBCPZ-3R2.	ADI (Analog Devices, Inc.) AD5663RBCPZ-3R2.	Analog Devices Inc. AD5663RBCPZ-3R2.
Analog Devices, Inc. AD5663RBCPZ-3R2.			