
























AD8003ACPZ-R2

 ANALOG DEVICES <small>AHEAD OF WHAT'S POSSIBLE™</small>	 ANALOG DEVICES <small>AHEAD OF WHAT'S POSSIBLE™</small>	Part Number: AD8003ACPZ-R2 Výrobce: ADI (Analog Devices, Inc.) Popis: IC OPAMP CF TRPL LDIST 24LFCSP Datový list:  AD8003 Datasheet	RoHS Status: Bez olova / V souladu RoHS Ship From: Hong Kong Shipment Way: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Obrázky jsou pouze orientační. Podrobné informace o produktu naleznete v části Technické údaje produktu.</p> <p>Koupit AD8003ACPZ-R2 s důvěrou od Component-World.HK, 1 rok záruka</p>		Request For Quotation	

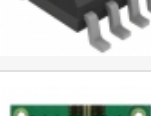PARAMETR PRODUKTU			
Part Number	AD8003ACPZ-R2	Výrobce	ADI (Analog Devices, Inc.)
Popis	IC OPAMP CF TRPL LDIST 24LFCSP	Stav volného vedení / RoHS	Bez olova / V souladu RoHS
Dostupné množství	17075 pcs	Datový list	AD8003 Datasheet
Kategorie	Integrované obvody (IC)	Napětí - Napájení, Single / Dual (±)	4.5 V ~ 10 V, ±2.25 V ~ 5 V
Napětí - Input Offset	700µV	Dodavatel zařízení Package	24-LFCSP-WQ (4x4)
rychlost přeběhu	3800 V/µs	Série	-
Obal	Tape & Reel (TR)	Paket / krabice	24-WFQFN Exposed Pad, CSP
Typ výstupu	-	Ostatní jména	AD8003ACPZ-R2-ND AD8003ACPZ-R2TR
Provozní teplota	-40°C ~ 85°C	Počet okruhů	3
Typ montáže	Surface Mount	Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL)	3 (168 Hours)
Stav volného vedení / RoHS	Lead free / RoHS Compliant	Detailní popis	Current Feedback Amplifier 3 Circuit 24-LFCSP-WQ (4x4)
Proud - Supply	9.5mA	Aktuální - Výstup / Channel	100mA
Aktuální - Vstupní klidový	7µA	Číslo základní části	AD8003
zesilovač Type	Current Feedback	-3 dB šířka pásma	1.65GHz

Component-World.com je spolehlivý distributor elektronických součástek. Specializujeme se na všechny elektronické komponenty řady ADI (Analog Devices, Inc.). Máme 17075 kusy ADI (Analog Devices, Inc.) AD8003ACPZ-R2 na skladě dostupných. Vyžádejte si citát z distributora součástí elektroniky na Component-World.com, náš prodejní tým vás bude kontaktovat do 24 hodin.
RFQ Email: info@Components-World.com

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY			
	Část#: AD8004SQ Popis: IC OPAMP CFA 250MHZ 14CDIP	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: AD8003ACP-EBZ Popis: BOARD EVAL FOR AD8003ACP	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: AD8004ARZ-14 Popis: IC OPAMP CFA 250MHZ 14SOIC	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: AD8004AR-14 Popis: IC OPAMP CFA 250MHZ 14SOIC	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: AD8002ARMZ-REEL Popis: IC OPAMP CFA 600MHZ 8MSOP	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: AD8004ANZ Popis: IC OPAMP CFA 250MHZ 14DIP	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: AD8002AR Popis: IC OPAMP CFA 600MHZ 8SOIC	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: AD8002ARZ-R7 Popis: IC OPAMP CFA 600MHZ 8SOIC	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: AD8002ARZ-RL Popis: IC OPAMP CFA 600MHZ 8SOIC	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: AD8004ARZ-14-REEL7 Popis: IC OPAMP CFA 250MHZ 14SOIC	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: AD8005ANZ Popis: IC OPAMP CFA 270MHZ 8DIP	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: AD8004AR-EBZ Popis: BOARD EVAL FOR AD8004AR	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: AD8003ACPZ-REEL7 Popis: IC OPAMP CFA 1.65GHZ 24LFCSP	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: AD8002ARZ Popis: IC OPAMP CFA 600MHZ 8SOIC	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: AD8002ARM-EBZ Popis: BOARD EVAL FOR AD8002ARM	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: AD8003ACPZ-REEL Popis: IC OPAMP CFA 1.65GHZ 24LFCSP	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: AD8002ARMZ Popis: IC OPAMP CFA 600MHZ 8MSOP	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: AD8002AR-EBZ Popis: BOARD EVAL FOR AD8002AR	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: AD8004ARZ-14-REEL Popis: IC OPAMP CFA 250MHZ 14SOIC	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: AD8002ARMZ-REEL7 Popis: IC OPAMP CFA 600MHZ 8MSOP	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz

Související klíčová slova pro AD8003ACPZ-R2

ADI (Analog Devices, Inc.) AD8003ACPZ-R2.	AD8003ACPZ-R2 distributor	AD8003ACPZ-R2 dodavatel	AD8003ACPZ-R2 Cena
AD8003ACPZ-R2 Stáhnout datasheet.	AD8003ACPZ-R2 Datasheet.	AD8003ACPZ-R2 Stock.	koupit AD8003ACPZ-R2.
ADI (Analog Devices, Inc.) AD8003ACPZ-R2.	AD AD8003ACPZ-R2.	ADI (Analog Devices, Inc.) AD8003ACPZ-R2.	Analog Devices Inc. AD8003ACPZ-R2.
Analog Devices, Inc. AD8003ACPZ-R2.			