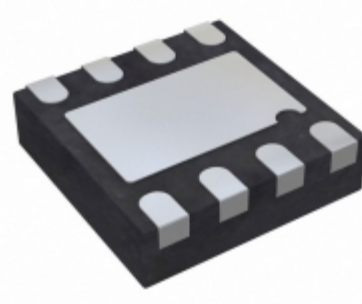


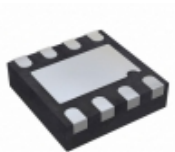





















## AD8663ACPZ-R2

	 AHEAD OF WHAT'S POSSIBLE™ <b>Part Number:</b> <a href="#">AD8663ACPZ-R2</a> <b>Výrobce</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a> <b>Popis</b> IC OPAMP GP 540KHZ RRO 8LFCSP <b>Datový list:</b>  <a href="#">AD8663,67,69</a>	<b>RoHS Status:</b> Bez olova / V souladu RoHS <b>Ship From:</b> Hong Kong <b>Shipment Way:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Obrázky jsou pouze orientační. Podrobné informace o produktu naleznete v části Technické údaje produktu. Koupit AD8663ACPZ-R2 s důvěrou od Component-World.HK, 1 rok záruka		
		<a href="#" style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px;">Request For Quotation</a>

PARAMETR PRODUKTU			
Part Number	AD8663ACPZ-R2	Výrobce	<a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>
Popis	IC OPAMP GP 540KHZ RRO 8LFCSP	Stav volného vedení / RoHS	Bez olova / V souladu RoHS
Dostupné množství	41847 pcs	Datový list	<a href="#">AD8663,67,69</a>
Kategorie	<a href="#">Integrované obvody (IC)</a>	Napětí - Napájení, Single / Dual (±)	5 V ~ 16 V, ±2.5 V ~ 8 V
Napětí - Input Offset	40µV	Dodavatel zařízení Package	8-LFCSP-WD (3x3)
rychlost přeběhu	0.3 V/µs	Série	DigiTrim®
Obal	Tape & Reel (TR)	Paket / krabice	8-WDFDN Exposed Pad, CSP
Typ výstupu	Rail-to-Rail	Ostatní jména	AD8663ACPZ-R2-ND AD8663ACPZ-R2TR
Provozní teplota	-40°C ~ 125°C	Počet okruhů	1
Typ montáže	Surface Mount	Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL)	3 (168 Hours)
Stav volného vedení / RoHS	Lead free / RoHS Compliant	Zisk Bandwidth Product	540kHz
Detailní popis	General Purpose Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail 8-LFCSP-WD (3x3)	Proud - Supply	230µA
Aktuální - Výstup / Channel	50mA	Aktuální - Vstupní klidový	0.3pA
Číslo základní části	AD8663	zesilovač Type	General Purpose

Component-World.com je spolehlivý distributor elektronických součástek. Specializujeme se na všechny elektronické komponenty řady ADI (Analog Devices, Inc.). Máme 41847 kusy ADI (Analog Devices, Inc.) AD8663ACPZ-R2 na skladě dostupných. Vyžádejte si citát z distributora součástí elektroniky na Component-World.com, náš prodejní tým vás bude kontaktovat do 24 hodin.  
RFQ Email: [info@Components-World.com](mailto:info@Components-World.com)

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY			
	Část#: <a href="#">AD8663ACPZ-REEL7</a> Popis: IC OPAMP GP 540KHZ RRO 8LFCSP	Výrobci: <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	Část#: <a href="#">AD8664ARUZ</a> Popis: IC OPAMP GP 4MHZ RRO 14TSSOP	Výrobci: <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	Část#: <a href="#">AD8664ARZ</a> Popis: IC OPAMP GP 4MHZ RRO 14SOIC	Výrobci: <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	Část#: <a href="#">AD8661ARZ</a> Popis: IC OPAMP GP 4MHZ RRO 8SOIC	Výrobci: <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	Část#: <a href="#">AD8663ARZ</a> Popis: IC OPAMP GP 540KHZ RRO 8SOIC	Výrobci: <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	Část#: <a href="#">AD8662ARMZ</a> Popis: IC OPAMP GP 4MHZ RRO 8MSOP	Výrobci: <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	Část#: <a href="#">AD8662ARZ-REEL</a> Popis: IC OPAMP GP 4MHZ RRO 8SOIC	Výrobci: <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	Část#: <a href="#">AD8661ARZ-REEL7</a> Popis: IC OPAMP GP 4MHZ RRO 8SOIC	Výrobci: <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	Část#: <a href="#">AD8663ACPZ-REEL</a> Popis: IC OPAMP GP 540KHZ RRO 8LFCSP	Výrobci: <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	Část#: <a href="#">AD8661ACPZ-REEL</a> Popis: IC OPAMP GP 4MHZ RRO 8LFCSP	Výrobci: <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	Část#: <a href="#">AD8661ARZ-REEL</a> Popis: IC OPAMP GP 4MHZ RRO 8SOIC	Výrobci: <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	Část#: <a href="#">AD8664ARZ-REEL</a> Popis: IC OPAMP GP 4MHZ RRO 14SOIC	Výrobci: <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	Část#: <a href="#">AD8661ACPZ-REEL7</a> Popis: IC OPAMP GP 4MHZ RRO 8LFCSP	Výrobci: <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	Část#: <a href="#">AD8663ARZ-REEL</a> Popis: IC OPAMP GP 540KHZ RRO 8SOIC	Výrobci: <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	Část#: <a href="#">AD8664ARUZ-REEL</a> Popis: IC OPAMP GP 4MHZ RRO 14TSSOP	Výrobci: <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	Část#: <a href="#">AD8663ARZ-REEL7</a> Popis: IC OPAMP GP 540KHZ RRO 8SOIC	Výrobci: <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	Část#: <a href="#">AD8664ARZ-REEL7</a> Popis: IC OPAMP GP 4MHZ RRO 14SOIC	Výrobci: <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	Část#: <a href="#">AD8662ARZ</a> Popis: IC OPAMP GP 4MHZ RRO 8SOIC	Výrobci: <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	Část#: <a href="#">AD8662ARMZ-REEL</a> Popis: IC OPAMP GP 4MHZ RRO 8MSOP	Výrobci: <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	Část#: <a href="#">AD8662ARZ-REEL7</a> Popis: IC OPAMP GP 4MHZ RRO 8SOIC	Výrobci: <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>

Související klíčová slova pro **AD8663ACPZ-R2**

ADI (Analog Devices, Inc.) AD8663ACPZ-R2.	AD8663ACPZ-R2 distributor	AD8663ACPZ-R2 dodavatel	AD8663ACPZ-R2 Cena
AD8663ACPZ-R2 Stáhnout datasheet.	AD8663ACPZ-R2 Datasheet.	AD8663ACPZ-R2 Stock.	koupit AD8663ACPZ-R2.
ADI (Analog Devices, Inc.) AD8663ACPZ-R2.	AD AD8663ACPZ-R2.	ADI (Analog Devices, Inc.) AD8663ACPZ-R2.	Analog Devices Inc. AD8663ACPZ-R2.
Analog Devices, Inc. AD8663ACPZ-R2.			