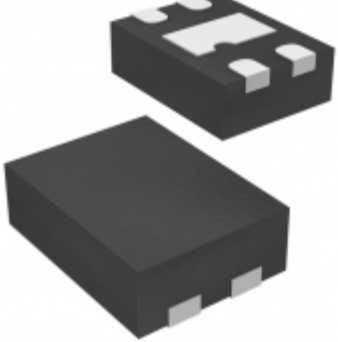





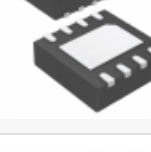






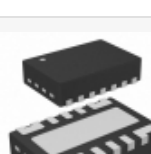

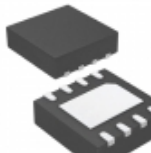
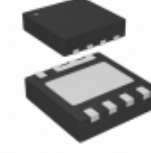
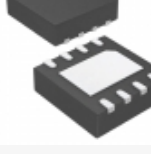




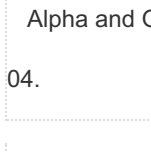


AOZ1321DI-04

| | | | |
|---|---|--|---|
|  |  | Part Number: AOZ1321DI-04 Výrobce: Alpha and Omega Semiconductor, Inc. Popis: IC LOAD SW HI SIDE P-CH 4DFN Datový list:  AOZ1321DI | RoHS Status: Bez olova / V souladu RoHS Ship From: Hong Kong Shipment Way: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| <p>Obrázky jsou pouze orientační. Podrobné informace o produktu naleznete v části Technické údaje produktu.</p> <p>Koupit AOZ1321DI-04 s důvěrou od Component-World.HK, 1 rok záruka</p> | | Request For Quotation | |

| PARAMETR PRODUKTU | | | |
|--------------------------------|---|------------------------------------|---|
| Part Number | AOZ1321DI-04 | Výrobce | Alpha and Omega Semiconductor, Inc. |
| Popis | IC LOAD SW HI SIDE P-CH 4DFN | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 225388 pcs | Datový list | AOZ1321DI |
| Kategorie | Integrované obvody (IC) | Napětí - Supply (Vcc / Vdd) | Not Required |
| Napětí - Load | 1.6 V ~ 5.5 V | Typ přepínače | General Purpose |
| Dodavatel zařízení Package | 4-DFN-EP (1.2x1.6) | Série | - |
| Rds On (typ) | 60 mOhm | Ratio - Vstup: Výstup | 1:1 |
| Obal | Tape & Reel (TR) | Paket / krabice | 4-UFDNF Exposed Pad |
| Typ výstupu | P-Channel | Konfigurace výstupu | High Side |
| Ostatní jména | AOZ1321DI-04L AOZ1321DI-04L-ND | Provozní teplota | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Počet výstupů | 1 | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Výrobní standardní doba výroby | 26 Weeks | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Rozhraní | On/Off | Typ vstupu | Non-Inverting |
| Funkce | Load Discharge, Slew Rate Controlled | Ochrana proti poruchám | - |
| Proud - výstup (Max) | 2A | | |

Component-World.com je spolehlivý distributor elektronických součástek. Specializujeme se na všechny elektronické komponenty řady Alpha and Omega Semiconductor, Inc.. Máme 225388 kusy Alpha and Omega Semiconductor, Inc. AOZ1321DI-04 na skladě dostupných. Vyžádejte si citát z distributora součástí elektroniky na Component-World.com, náš prodejní tým vás bude kontaktovat do 24 hodin.
RFQ Email: info@Components-World.com

| SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY | | | |
|--|---|--|-----------------------|
|  | Část#: AOZ1320CI-05 Popis: IC POWER DIST LOAD SW SOT23-6 | Výrobci: Alpha and Omega Semiconductor, Inc. | Dotaz |
|  | Část#: AOZ1335DI Popis: IC SMART LOAD SW 2CH 14DFN | Výrobci: Alpha and Omega Semiconductor, Inc. | Dotaz |
|  | Část#: AOZ1341AI-1 Popis: IC PWR DIST SW USB 2CH 8SOIC | Výrobci: Alpha and Omega Semiconductor, Inc. | Dotaz |
|  | Část#: AOZ1320DI-01 Popis: IC POWER DIST LOAD SW 8DFN | Výrobci: Alpha and Omega Semiconductor, Inc. | Dotaz |
|  | Část#: AOZ1321DI-02 Popis: IC LOAD SW HI SIDE P-CH 4DFN | Výrobci: Alpha and Omega Semiconductor, Inc. | Dotaz |
|  | Část#: AOZ1335DI_2 Popis: IC SMART LOAD SW 2CH 14DFN | Výrobci: Alpha and Omega Semiconductor, Inc. | Dotaz |
|  | Část#: AOZ1321DI-01 Popis: IC LOAD SW HI SIDE P-CH 4DFN | Výrobci: Alpha and Omega Semiconductor, Inc. | Dotaz |
|  | Část#: AOZ1320DI-06 Popis: IC POWER DIST LOAD SW 8DFN | Výrobci: Alpha and Omega Semiconductor, Inc. | Dotaz |
|  | Část#: AOZ1321DI-05 Popis: IC LOAD SW HI SIDE P-CH 4DFN | Výrobci: Alpha and Omega Semiconductor, Inc. | Dotaz |
|  | Část#: AOZ1320CI-06 Popis: IC POWER DIST LOAD SW SOT23-6 | Výrobci: Alpha and Omega Semiconductor, Inc. | Dotaz |
|  | Část#: AOZ1334DI-02 Popis: IC LOAD SWITCH 10A 5.5V | Výrobci: Alpha and Omega Semiconductor, Inc. | Dotaz |
|  | Část#: AOZ1331DI Popis: DUAL SMART LOAD SWITCH | Výrobci: Alpha and Omega Semiconductor, Inc. | Dotaz |
|  | Část#: AOZ1336DI Popis: 4A 5.5V LOAD SWITCH | Výrobci: Alpha and Omega Semiconductor, Inc. | Dotaz |
|  | Část#: AOZ1320DI-03 Popis: IC POWER DIST LOAD SW 8DFN | Výrobci: Alpha and Omega Semiconductor, Inc. | Dotaz |
|  | Část#: AOZ1334DI-01 Popis: 10A 5.5V LOAD SWITCH | Výrobci: Alpha and Omega Semiconductor, Inc. | Dotaz |
|  | Část#: AOZ1320DI-02 Popis: IC POWER DIST LOAD SW 8DFN | Výrobci: Alpha and Omega Semiconductor, Inc. | Dotaz |
|  | Část#: AOZ1321DI-03 Popis: IC LOAD SW HI SIDE P-CH 4DFN | Výrobci: Alpha and Omega Semiconductor, Inc. | Dotaz |
|  | Část#: AOZ1341AI Popis: IC PWR DIST SW USB 2CH 8SOIC | Výrobci: Alpha and Omega Semiconductor, Inc. | Dotaz |
|  | Část#: AOZ1321DI-06 Popis: IC LOAD SW HI SIDE P-CH 4DFN | Výrobci: Alpha and Omega Semiconductor, Inc. | Dotaz |
|  | Část#: AOZ1320DI-05 Popis: IC POWER DIST LOAD SW 8DFN | Výrobci: Alpha and Omega Semiconductor, Inc. | Dotaz |

| Související klíčová slova pro AOZ1321DI-04 | | | |
|---|---|---|--|
| Alpha and Omega Semiconductor, Inc. AOZ1321DI-04. | AOZ1321DI-04 distributor | AOZ1321DI-04 dodavatel | AOZ1321DI-04 Cena |
| koupit AOZ1321DI-04. | AOZ1321DI-04 Stáhnout datasheet. | AOZ1321DI-04 Datasheet. | AOZ1321DI-04 Stock. |
| | Alpha and Omega Semiconductor, Inc. AOZ1321DI-04. | Alpha and Omega Semiconductor, Inc. AOZ1321DI-04. | Alpha & Omega Semiconductor AOZ1321DI-04. |
| | | | Alpha & Omega Semiconductor Inc. AOZ1321DI-04. |