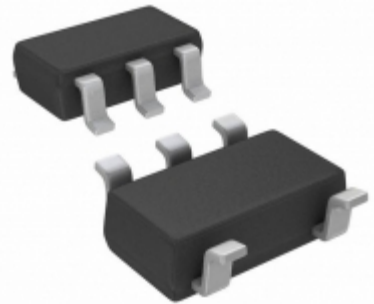





















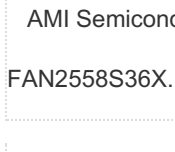


FAN2558S36X

	<p>ON Semiconductor </p> <p>Part Number: FAN2558S36X</p> <p>Výrobce: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Popis: IC REG LINEAR 3.6V 180MA SOT23-5</p> <p>Datový list:  FAN2558/59</p>	<p>RoHS Status: Bez olova / V souladu RoHS</p> <p>Ship From: Hong Kong</p> <p>Shipment Way: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	<p>Obrázky jsou pouze orientační. Podrobné informace o produktu naleznete v části Technické údaje produktu.</p> <p>Koupit FAN2558S36X s důvěrou od Component-World.HK, 1 rok záruka</p>	

PARAMETR PRODUKTU			
Part Number	FAN2558S36X	Výrobce	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Popis	IC REG LINEAR 3.6V 180MA SOT23-5	Stav volného vedení / RoHS	Bez olova / V souladu RoHS
Dostupné množství	5136 pcs	Datový list	FAN2558/59
Kategorie	Integrované obvody (IC)	Odpojení napětí (Max)	-
Napětí - Výstup (Min / Fix)	3.6V	Napětí - Výstup (Max)	-
Napětí - vstup (Max)	5.5V	Dodavatel zařízení Package	SOT-23-5
Série	-	Ochranné funkce	Over Current, Over Temperature
Obal	Cut Tape (CT)	Paket / krabice	SC-74A, SOT-753
PSRR	50dB (100kHz)	Typ výstupu	Fixed
Konfigurace výstupu	Positive	Ostatní jména	FAN2558S36XCT
Provozní teplota	-40°C ~ 85°C	Počet regulátorů	1
Typ montáže	Surface Mount	Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL)	1 (Unlimited)
Stav volného vedení / RoHS	Lead free / RoHS Compliant	Detailní popis	Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 3.6V 180mA SOT-23-5
Aktuální - Quiescent (Iq)	150µA	Current - Výstup	180mA
Ovládací prvky	Enable, Power Good	Číslo základní části	FAN2558

Component-World.com je spolehlivý distributor elektronických součástek. Specializujeme se na všechny elektronické komponenty řady AMI Semiconductor / ON Semiconductor. Máme 5136 kusy AMI Semiconductor / ON Semiconductor FAN2558S36X na skladě dostupných. Vyžádejte si citát z distributora součástí elektroniky na Component-World.com, náš prodejní tým vás bude kontaktovat do 24 hodin.
RFQ Email: info@Components-World.com

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY			
	Část#: FAN2559MP10X Popis: IC REG LINEAR 1V 180MA 6MLP	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN2558MP18X Popis: IC REG LINEAR 1.8V 180MA 6MLP	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN2558S25X Popis: IC REG LINEAR 2.5V 180MA SOT23-5	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN2558SX Popis: IC REG LIN POS ADJ 180MA SOT23-6	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN2559S18X Popis: IC REG LINEAR 1.8V 180MA SOT23-6	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN2558S15X Popis: IC REG LINEAR 1.5V 180MA SOT23-5	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN2559MP13X Popis: IC REG LINEAR 1.3V 180MA 6MLP	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN2559MP18X Popis: IC REG LINEAR 1.8V 180MA 6MLP	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN2558S18X Popis: IC REG LINEAR 1.8V 180MA SOT23-5	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN2559S15X Popis: IC REG LINEAR 1.5V 180MA SOT23-6	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN2559MP15X Popis: IC REG LINEAR 1.5V 180MA 6MLP	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN2558S13X Popis: IC REG LINEAR 1.3V 180MA SOT23-5	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN2558S35X Popis: IC REG LINEAR 3.5V 180MA SOT23-5	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN2558S10X Popis: IC REG LINEAR 1V 180MA SOT23-5	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN2558MPX Popis: IC REG LINEAR POS ADJ 180MA 6MLP	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN2559S10X Popis: IC REG LINEAR 1V 180MA SOT23-6	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN2558S38X Popis: IC REG LINEAR 3.8V 180MA SOT23-5	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN2559S13X Popis: IC REG LINEAR 1.3V 180MA SOT23-6	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN2558S33X Popis: IC REG LINEAR 3.3V 180MA SOT23-5	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN2558S12X Popis: IC REG LINEAR 1.2V 180MA SOT23-5	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz

Související klíčová slova pro FAN2558S36X			
AMI Semiconductor / ON Semiconductor FAN2558S36X.	FAN2558S36X distributor	FAN2558S36X dodavatel	FAN2558S36X Cena
koupit FAN2558S36X.	FAN2558S36X Stáhnout datasheet.	ON Semiconductor FAN2558S36X.	FAN2558S36X Stock.
	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FAN2558S36X.	Catalyst Semiconductor / ON Semiconductor FAN2558S36X.	Aptina / ON Semiconductor FAN2558S36X. PulseCore Semiconductor / ON Semiconductor FAN2558S36X.
Sanyo Semiconductor / ON Semiconductor FAN2558S36X.			

