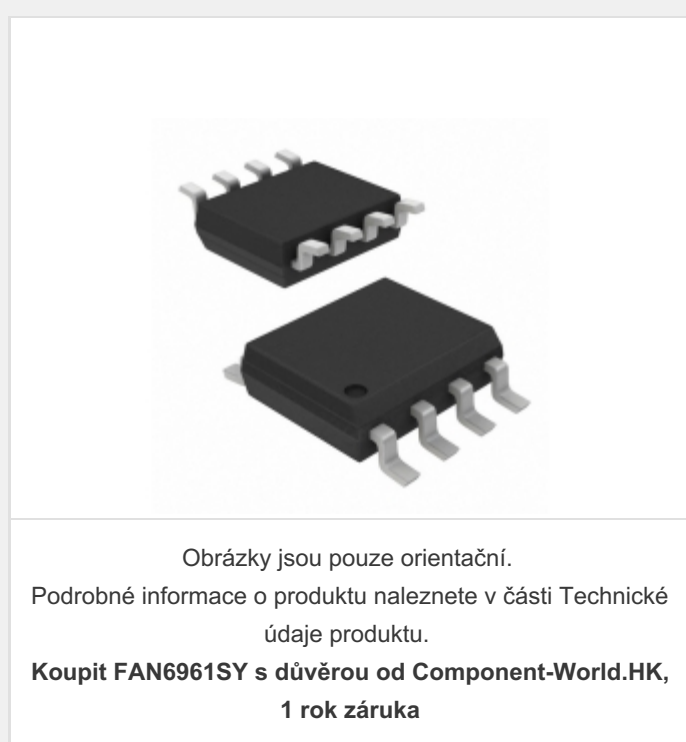


FAN6961SY



ON Semiconductor

Part Number: [FAN6961SY](#)

Výrobce: [AMI Semiconductor / ON Semiconductor](#)

Popis: IC PFC CONTROLLER DCM 8SOP

Datový list: [FAN6961](#)

RoHS Status: Bez olova / V souladu RoHS

Ship From: Hong Kong

Shipment Way: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Obrázky jsou pouze orientační.
Podrobné informace o produktu naleznete v části Technické údaje produktu.

Koupit FAN6961SY s důvěrou od Component-World.HK, 1 rok záruka

[Request For Quotation](#)

PARAMETR PRODUKTU			
Part Number	FAN6961SY	Výrobce	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Popis	IC PFC CONTROLLER DCM 8SOP	Stav volného vedení / RoHS	Bez olova / V souladu RoHS
Dostupné množství	172400 pcs	Datový list	FAN6961
Kategorie	Integrované obvody (IC)	Napětí - Supply	10.5 V ~ 24.5 V
Dodavatel zařízení Package	8-SOP	Série	-
Obal	Cut Tape (CT)	Paket / krabice	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Ostatní jména	FAN6961SYCT	Provozní teplota	-40°C ~ 125°C
Typ montáže	Surface Mount	Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL)	1 (Unlimited)
režim	Boundary Conduction (BCM)	Stav volného vedení / RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Frekvence - Přepínání	60kHz	Detailní popis	PFC IC Boundary Conduction (BCM) 60kHz 8-SOP
Proud - Uvedení do provozu	10µA	Číslo základní části	FAN6961

Component-World.com je spolehlivý distributor elektronických součástek. Specializujeme se na všechny elektronické komponenty řady AMI Semiconductor / ON Semiconductor. Máme 172400 kusy AMI Semiconductor / ON Semiconductor FAN6961SY na skladě dostupných. Vyžádejte si citát z distributora součástí elektroniky na Component-World.com, náš prodejní tým vás bude kontaktovat do 24 hodin.
RFQ Email: info@Components-World.com

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY			
	Část#: FAN7040M Popis: IC AMP AUDIO PWR 3.5W AB 20SOIC	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN6961SZ Popis: IC PFC CONTROLLER DCM 8SOP	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN6921MLMY Popis: IC CTRL PFC/FLYBACK 16SOIC	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN7080CM_F085 Popis: IC GATE DRIVER HALF BRIDGE 8SOIC	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN6961DY Popis: IC PFC CONTROLLER DCM 8DIP	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN6757MRMX Popis: IC PWM MWSAVER CTRL 8SOIC	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN7081CMX_F085 Popis: IC GATE DRIVER HIGH SIDE 8SOIC	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN6920MRMY Popis: IC PWM CTRL PFC/QUASI-RES 16SOP	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN7080CMX_F085 Popis: IC GATE DRIVER HALF BRIDGE 8SOIC	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN6921AMLMY Popis: IC PWM PFC/QUASI-RES 16SOIC	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN6961CSY Popis: IC PFC CRGM 8SOIC	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN6961DZ Popis: IC PFC CONTROLLER DCM 8DIP	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN6921AMRMY Popis: IC PWM PFC/QUASI-RES 16SOIC	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN6921MRMY Popis: IC CTRL PFC/FLYBACK 16SOIC	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN7080M-GF085 Popis: IC GATE DRIVER HALF BRIDGE 8SOIC	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN6756MRMY_SN00275 Popis: INTEGRATED CIRCUIT	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN6982MY Popis: IC CTRL PFC CCM 14SOIC	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN7071TS Popis: IC LANDING CORRECTION 10SIPHD	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN7040MX Popis: IC AMP AUDIO PWR 3.5W AB 20SOIC	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN7080MX-GF085 Popis: IC GATE DRIVER HALF BRIDGE 8SOIC	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz

Související klíčová slova pro FAN6961SY			
AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FAN6961SY distributor	FAN6961SY dodavatel	FAN6961SY Cena
FAN6961SY.	FAN6961SY Stáhnout datasheet.	FAN6961SY Datasheet.	FAN6961SY Stock.
koupit FAN6961SY.	AMI Semiconductor / ON Semiconductor	ON Semiconductor FAN6961SY.	Aptina / ON Semiconductor FAN6961SY.
	FAN6961SY.	Catalyst Semiconductor / ON Semiconductor	PulseCore Semiconductor / ON Semiconductor
		FAN6961SY.	FAN6961SY.
Sanyo Semiconductor / ON Semiconductor			
FAN6961SY.			