


















 
 
 
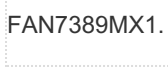


FAN7389MX1

	<p>ON Semiconductor® </p> <p>Part Number: FAN7389MX1</p> <p>Výrobce: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Popis: IC GATE DVR HALF BRDG 3CH 28SOIC</p> <p>Datový list:  FAN7389</p>	<p>RoHS Status: Bez olova / V souladu RoHS</p> <p>Ship From: Hong Kong</p> <p>Shipment Way: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Obrázky jsou pouze orientační. Podrobné informace o produktu naleznete v části Technické údaje produktu.</p> <p>Koupit FAN7389MX1 s důvěrou od Component-World.HK, 1 rok záruka</p>		
<p>Request For Quotation</p>		

PARAMETR PRODUKTU			
Part Number	FAN7389MX1	Výrobce	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Popis	IC GATE DVR HALF BRDG 3CH 28SOIC	Stav volného vedení / RoHS	Bez olova / V souladu RoHS
Dostupné množství	68622 pcs	Datový list	FAN7389
Kategorie	Integrované obvody (IC)	Napětí - Supply	10 V ~ 20 V
Dodavatel zařízení Package	28-SOIC	Série	-
Doba vzestupu / pádu (typ)	50ns, 30ns	Obal	Tape & Reel (TR)
Paket / krabice	28-SOIC (0.295", 7.50mm Width)	Ostatní jména	FAN7389MX1-ND FAN7389MX1TR
Provozní teplota	-40°C ~ 150°C (TJ)	vstupní frekvence	6
Typ montáže	Surface Mount	Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL)	3 (168 Hours)
Logické napětí - VIL, VIH	0.8V, 2.5V	Stav volného vedení / RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Typ vstupu	Non-Inverting	High Voltage Side - Max (Bootstrap)	600V
Typ brány	IGBT, N-Channel MOSFET	Řízená konfigurace	Half-Bridge
Detailní popis	Half-Bridge Gate Driver IC Non-Inverting 28-SOIC	Aktuální - špičkový výstup (zdroj, dřez)	350mA, 650mA
Base-emiter (Max)	3-Phase	Číslo základní části	FAN7389

Component-World.com je spolehlivý distributor elektronických součástek. Specializujeme se na všechny elektronické komponenty řady AMI Semiconductor / ON Semiconductor. Máme 68622 kusy AMI Semiconductor / ON Semiconductor FAN7389MX1 na skladě dostupných. Vyžádejte si citát z distributora součástí elektroniky na Component-World.com, náš prodejní tým vás bude kontaktovat do 24 hodin.
RFQ Email: info@Components-World.com

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY			
	Část#: FAN73892MX Popis: IC GATE DVR HALF BRDG 3PH 28SOIC	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN73912MX Popis: IC GATE DRVR HALF-BRIDGE 16SOIC	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN7390N Popis: IC DRIVER GATE HI/LO SIDE 8-DIP	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN7391MX Popis: IC DRIVER GATE HI/LO SIDE SOP	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN7389MX Popis: IC GATE-DRIVE 3PH HALFBRDG 24SOP	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN73895MX Popis: IC GATE DVR HALF BRDG 3PH 28SOIC	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN7390MX Popis: IC DRIVER GATE HI/LO SIDE 8-SOP	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN73901M Popis: IC GATE DRIVER HI/LOW SIDE 8SOIC	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN73894MX Popis: IC GATE DVR HALF BRDG 3PH 28SOIC	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN73893MX Popis: IC GATE DVR HALF BRDG 3CH 28SOIC	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN7390M1X Popis: IC DRIVER GATE HI/LO SIDE 14-SOP	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN7390AMX1 Popis: IC GATE DRIVER HI LOW SIDE 14SOP	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN73901MX Popis: IC GATE DRIVER HI/LOW SIDE 8SOIC	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN73896MX Popis: IC GATE DVR HALF BRDG 3PH 28SOIC	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN7390M Popis: IC GATE DRIVER HI LOW SIDE 8-SOP	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN7388M Popis: IC GATE DRIVER 3HALF BRDG 20SOIC	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN7390M1 Popis: IC GATE DRIVER HI LOW SIDE 14SOP	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN7388MX Popis: IC GATE DRIVER HALF BRIDG 20SOIC	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN7389M Popis: IC GATE-DRIVE 3PH HALFBRDG 24SOP	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: FAN7387VN Popis: IC BALLAST DRIVER 8DIP	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz

Související klíčová slova pro FAN7389MX1			
AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FAN7389MX1 distributor	FAN7389MX1 dodavatel	FAN7389MX1 Cena
FAN7389MX1.	FAN7389MX1 Stáhnout datasheet.	FAN7389MX1 Datasheet.	FAN7389MX1 Stock.
koupit FAN7389MX1.	AMI Semiconductor / ON Semiconductor	ON Semiconductor FAN7389MX1.	Aptina / ON Semiconductor FAN7389MX1.
	FAN7389MX1.	Catalyst Semiconductor / ON Semiconductor	PulseCore Semiconductor / ON Semiconductor
		FAN7389MX1.	FAN7389MX1.
Sanyo Semiconductor / ON Semiconductor			
FAN7389MX1.			

