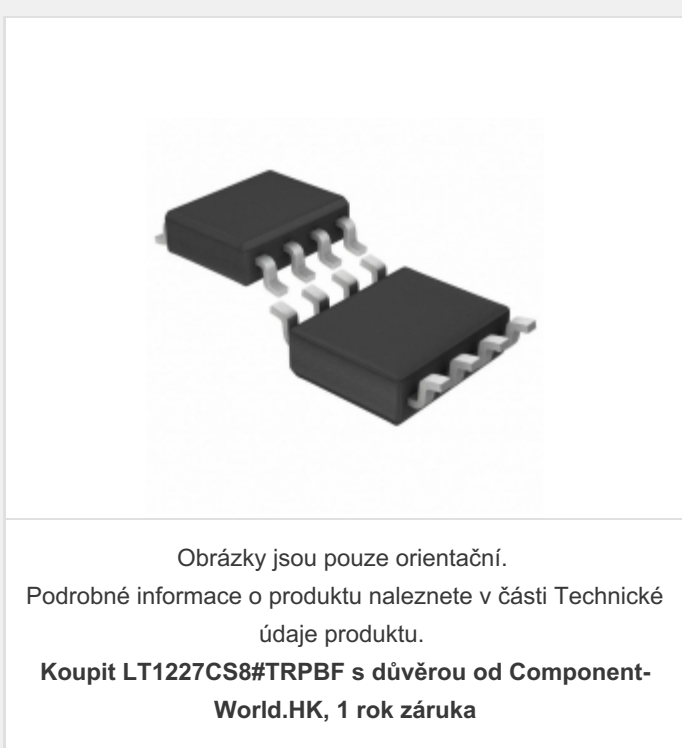


## LT1227CS8#TRPBF



AHEAD OF WHAT'S POSSIBLE™

Part Number: [LT1227CS8#TRPBF](#)

Výrobce [ADI \(Analog Devices, Inc.\)](#)

Popis IC VIDEO CURRNT FEEDBK AMP 8SOIC

Datový list: [LT1227](#)

RoHS Status: Bez olova / V souladu RoHS

Ship From: Hong Kong

Shipment Way: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[Request For Quotation](#)

### PARAMETR PRODUKTU

Part Number	LT1227CS8#TRPBF	Výrobce	<a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>
Popis	IC VIDEO CURRNT FEEDBK AMP 8SOIC	Stav volného vedení / RoHS	Bez olova / V souladu RoHS
Dostupné množství	25146 pcs	Datový list	<a href="#">LT1227</a>
Kategorie	<a href="#">Integrované obvody (IC)</a>	Napětí - Napájení, Single / Dual (±)	4 V ~ 30 V, ±2 V ~ 15 V
Dodavatel zařízení Package	8-SOIC	rychlost přeběhu	1100 V/μs
Série	-	Obal	Tape & Reel (TR)
Paket / krabice	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)	Typ výstupu	-
Počet okruhů	1	Typ montáže	Surface Mount
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL)	1 (Unlimited)	Výrobní standardní doba výroby	8 Weeks
Stav volného vedení / RoHS	Lead free / RoHS Compliant	Detailní popis	Video Amp, 1 Current Feedback 8-SOIC
Proud - Supply	10mA	Aktuální - Výstup / Channel	60mA
Číslo základní části	LT1227	Aplikace	Current Feedback
-3 dB šířka pásma	140MHz		

Component-World.com je spolehlivý distributor elektronických součástek. Specializujeme se na všechny elektronické komponenty řady ADI (Analog Devices, Inc.). Máme 25146 kusy ADI (Analog Devices, Inc.) LT1227CS8#TRPBF na skladě dostupných. Vyžádejte si citát z distributora součástí elektroniky na Component-World.com, náš prodejní tým vás bude kontaktovat do 24 hodin.

RFQ Email: [info@Components-World.com](mailto:info@Components-World.com)

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

	Část#: <a href="#">LT1229CN8#PBF</a> Popis: IC OPAMP CFA 100MHZ 8DIP	Výrobci: <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	Část#: <a href="#">LT1226CS8#PBF</a> Popis: IC OPAMP GP 1GHZ 8SO	Výrobci: <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	Část#: <a href="#">LT1228CS8#TRPBF</a> Popis: IC OPAMP CFA 100MHZ 8SO	Výrobci: <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	Část#: <a href="#">LT1229CS8#TRPBF</a> Popis: IC OPAMP CFA 100MHZ 8SO	Výrobci: <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	Část#: <a href="#">LT1228IN8#PBF</a> Popis: IC OPAMP CFA 100MHZ 8DIP	Výrobci: <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	Část#: <a href="#">LT1229CS8#PBF</a> Popis: IC OPAMP CFA 100MHZ 8SO	Výrobci: <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	Část#: <a href="#">LT1228IS8#PBF</a> Popis: IC OPAMP CFA 100MHZ 8SO	Výrobci: <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	Část#: <a href="#">LT1225CS8#TRPBF</a> Popis: IC OPAMP GP 150MHZ 8SO	Výrobci: <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	Část#: <a href="#">LT1227CS8#PBF</a> Popis: IC VIDEO CURRNT FEEDBK AMP 8SOIC	Výrobci: <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	Část#: <a href="#">LT1225CN8#PBF</a> Popis: IC OPAMP GP 150MHZ 8DIP	Výrobci: <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	Část#: <a href="#">LT1228IS8#TRPBF</a> Popis: IC OPAMP CFA 100MHZ 8SO	Výrobci: <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	Část#: <a href="#">LT1227MJ8</a> Popis: IC AMP CFA VIDEO 140MHZ CERDIP	Výrobci: <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	Část#: <a href="#">LT1224CS8#TRPBF</a> Popis: IC OPAMP GP 45MHZ 8SO	Výrobci: <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	Část#: <a href="#">LT1225CS8#PBF</a> Popis: IC OPAMP GP 150MHZ 8SO	Výrobci: <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	Část#: <a href="#">LT1226CN8#PBF</a> Popis: IC OPAMP GP 1GHZ 8DIP	Výrobci: <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	Část#: <a href="#">LT1228CS8#PBF</a> Popis: IC OPAMP CFA 100MHZ 8SO	Výrobci: <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	Část#: <a href="#">LT1224CS8#PBF</a> Popis: IC OPAMP GP 45MHZ 8SO	Výrobci: <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	Část#: <a href="#">LT1226CS8#TRPBF</a> Popis: IC OPAMP GP 1GHZ 8SO	Výrobci: <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	Část#: <a href="#">LT1227CN8#PBF</a> Popis: IC VIDEO CURRNT FEEDBK AMP 8DIP	Výrobci: <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	Část#: <a href="#">LT1228CN8#PBF</a> Popis: IC OPAMP CFA 100MHZ 8DIP	Výrobci: <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>

### Související klíčová slova pro LT1227CS8#TRPBF

ADI (Analog Devices, Inc.) LT1227CS8#TRPBF.	LT1227CS8#TRPBF distributor	LT1227CS8#TRPBF dodavatel	LT1227CS8#TRPBF Cena
LT1227CS8#TRPBF Stáhnout datasheet.	LT1227CS8#TRPBF Datasheet.	LT1227CS8#TRPBF Stock.	koupit LT1227CS8#TRPBF.
ADI (Analog Devices, Inc.) LT1227CS8#TRPBF.	AD LT1227CS8#TRPBF.	ADI (Analog Devices, Inc.) LT1227CS8#TRPBF.	Analog Devices Inc. LT1227CS8#TRPBF.
Analog Devices, Inc. LT1227CS8#TRPBF.			