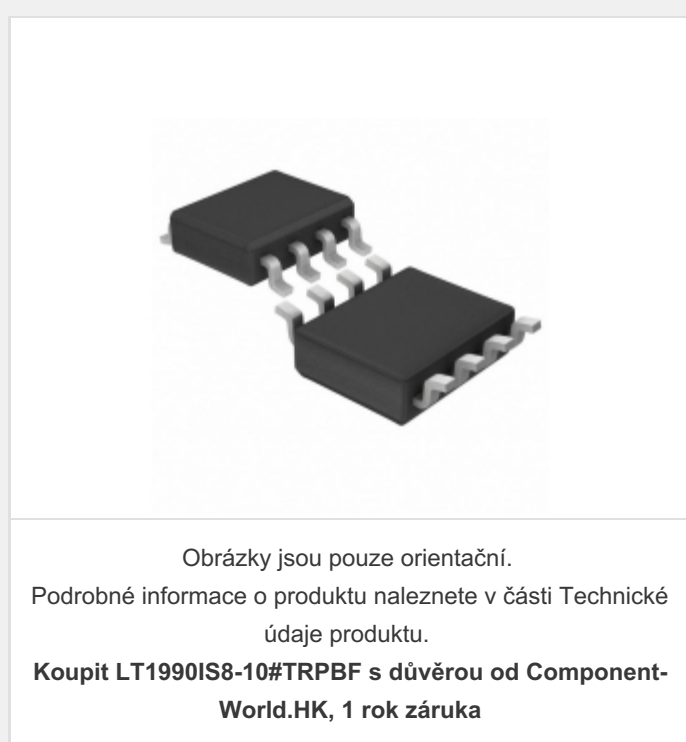


## LT1990IS8-10#TRPBF



**Part Number:** [LT1990IS8-10#TRPBF](#)

**Výrobce:** [ADI \(Analog Devices, Inc.\)](#)

**Popis:** +/-250V DIFFERENCE AMPLIFIER

**Datový list:** [LT1990-10](#)

**RoHS Status:**

**Ship From:** Hong Kong

**Shipment Way:** DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[Request For Quotation](#)

### PARAMETR PRODUKTU

<b>Part Number</b>	LT1990IS8-10#TRPBF	<b>Výrobce</b>	<a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>
<b>Popis</b>	+/-250V DIFFERENCE AMPLIFIER	<b>Stav volného vedení / RoHS</b>	
<b>Dostupné množství</b>	50473 pcs	<b>Datový list</b>	<a href="#">LT1990-10</a>
<b>Kategorie</b>	<a href="#">Integrované obvody (IC)</a>	<b>Napětí - Napájení, Single / Dual (±)</b>	2.7 V ~ 36 V, ±1.35 V ~ 18 V
<b>Napětí - Input Offset</b>	900µV	<b>Dodavatel zařízení Package</b>	8-SO
<b>rychlost přeběhu</b>	1.2 V/µs	<b>Série</b>	-
<b>Paket / krabice</b>	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)	<b>Typ výstupu</b>	Rail-to-Rail
<b>Provozní teplota</b>	-40°C ~ 85°C	<b>Počet okruhů</b>	1
<b>Typ montáže</b>	Surface Mount	<b>Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL)</b>	1 (Unlimited)
<b>Zisk Bandwidth Product</b>	10MHz	<b>Detailní popis</b>	Differential Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail 8-SO
<b>Proud - Supply</b>	200µA	<b>Aktuální - Výstup / Channel</b>	22mA
<b>zesilovač Type</b>	Differential	<b>-3 dB šířka pásma</b>	110kHz

Component-World.com je spolehlivý distributor elektronických součástek. Specializujeme se na všechny elektronické komponenty řady ADI (Analog Devices, Inc.). Máme 50473 kusy ADI (Analog Devices, Inc.) LT1990IS8-10#TRPBF na skladě dostupných. Vyžádejte si citát z distributora součástí elektroniky na Component-World.com, náš prodejní tým vás bude kontaktovat do 24 hodin.  
RFQ Email: [info@Components-World.com](mailto:info@Components-World.com)

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

	<b>Část#:</b> <a href="#">LT1990IS8#TRPBF</a> <b>Popis:</b> IC OPAMP DIFF 105KHZ RRO 8SO	<b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Část#:</b> <a href="#">LT1991ACDD#PBF</a> <b>Popis:</b> IC OPAMP PGA 560KHZ RRO 10DFN	<b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Část#:</b> <a href="#">LT1990CS8#PBF</a> <b>Popis:</b> IC OPAMP DIFF 105KHZ RRO 8SO	<b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Část#:</b> <a href="#">LT1991AIMS#TRPBF</a> <b>Popis:</b> IC OPAMP PGA 560KHZ RRO 10MSOP	<b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Část#:</b> <a href="#">LT1991AIMS#PBF</a> <b>Popis:</b> IC OPAMP PGA 560KHZ RRO 10MSOP	<b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Část#:</b> <a href="#">LT1991AIDD#PBF</a> <b>Popis:</b> IC OPAMP PGA 560KHZ RRO 10DFN	<b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Část#:</b> <a href="#">LT1991CDD#TRPBF</a> <b>Popis:</b> IC OPAMP PGA 560KHZ RRO 10DFN	<b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Část#:</b> <a href="#">LT1991CDD#PBF</a> <b>Popis:</b> IC OPAMP PGA 560KHZ RRO 10DFN	<b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Část#:</b> <a href="#">LT1991ACDD#TRPBF</a> <b>Popis:</b> IC OPAMP PGA 560KHZ RRO 10DFN	<b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Část#:</b> <a href="#">LT1991ACMS#TRPBF</a> <b>Popis:</b> IC OPAMP PGA 560KHZ RRO 10MSOP	<b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Část#:</b> <a href="#">LT1990CS8#TRPBF</a> <b>Popis:</b> IC OPAMP DIFF 105KHZ RRO 8SO	<b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Část#:</b> <a href="#">LT1990HS8#TRPBF</a> <b>Popis:</b> IC OPAMP DIFF 105KHZ RRO 8SO	<b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Část#:</b> <a href="#">LT1990IMS8-10#TRPBF</a> <b>Popis:</b> +/-250V DIFFERENCE AMPLIFIER	<b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Část#:</b> <a href="#">LT1991AIDD#TRPBF</a> <b>Popis:</b> IC OPAMP PGA 560KHZ RRO 10DFN	<b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Část#:</b> <a href="#">LT1990IS8#PBF</a> <b>Popis:</b> IC OPAMP DIFF 105KHZ RRO 8SO	<b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Část#:</b> <a href="#">LT1990IS8-10#PBF</a> <b>Popis:</b> +/-250V DIFFERENCE AMPLIFIER	<b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Část#:</b> <a href="#">LT1990HS8#PBF</a> <b>Popis:</b> IC OPAMP DIFF 105KHZ RRO 8SO	<b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Část#:</b> <a href="#">LT1990AIS8#TRPBF</a> <b>Popis:</b> IC OPAMP DIFF 105KHZ RRO 8SO	<b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Část#:</b> <a href="#">LT1991ACMS#PBF</a> <b>Popis:</b> IC OPAMP PGA 560KHZ RRO 10MSOP	<b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Část#:</b> <a href="#">LT1990IMS8-10#PBF</a> <b>Popis:</b> +/-250V DIFFERENCE AMPLIFIER	<b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>

### Související klíčová slova pro LT1990IS8-10#TRPBF

<a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.) LT1990IS8-10#TRPBF.</a>	<a href="#">LT1990IS8-10#TRPBF distributor</a>	<a href="#">LT1990IS8-10#TRPBF dodavatel</a>	<a href="#">LT1990IS8-10#TRPBF Cena</a>
<a href="#">LT1990IS8-10#TRPBF Stáhnout datasheet.</a>	<a href="#">LT1990IS8-10#TRPBF Datasheet.</a>	<a href="#">LT1990IS8-10#TRPBF Stock.</a>	<a href="#">koupit LT1990IS8-10#TRPBF.</a>
<a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.) LT1990IS8-10#TRPBF.</a>	<a href="#">AD LT1990IS8-10#TRPBF.</a>	<a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.) LT1990IS8-10#TRPBF.</a>	<a href="#">Analog Devices Inc. LT1990IS8-10#TRPBF.</a>
<a href="#">Analog Devices, Inc. LT1990IS8-10#TRPBF.</a>			