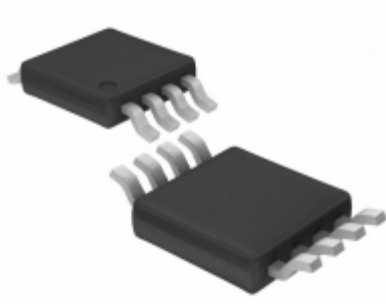




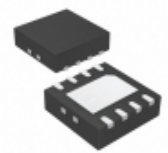
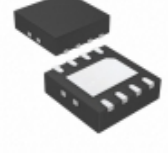

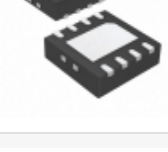
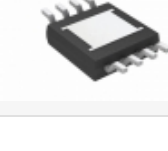







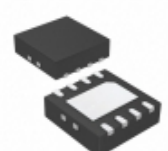


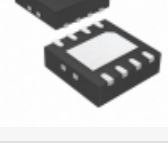



LTC6362CMS8#TRPBF

	 AHEAD OF WHAT'S POSSIBLE™ Part Number: LTC6362CMS8#TRPBF Výrobce: ADI (Analog Devices, Inc.) Popis: IC OPAMP DIFF 180MHZ RRO 8MSOP Datový list: Mac OS X Shortcuts LTspice Flyer LTspice IV Getting Started Guide LTC6362 Datasheet	RoHS Status: Bez olova / V souladu RoHS Ship From: Hong Kong Shipment Way: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
	Obrázky jsou pouze orientační. Podrobné informace o produktu naleznete v části Technické údaje produktu. Koupit LTC6362CMS8#TRPBF s důvěrou od Component-World.HK, 1 rok záruka	

[Request For Quotation](#)

PARAMETR PRODUKTU			
Part Number	LTC6362CMS8#TRPBF	Výrobce	ADI (Analog Devices, Inc.)
Popis	IC OPAMP DIFF 180MHZ RRO 8MSOP	Stav volného vedení / RoHS	Bez olova / V souladu RoHS
Dostupné množství	43316 pcs	Datový list	Mac OS X Shortcuts LTspice Flyer LTspice IV Getting Started Guide LTC6362 Datasheet
Kategorie	Integrované obvody (IC)	Napětí - Napájení, Single / Dual (±)	2.8 V ~ 5.25 V, ±1.4 V ~ 2.625 V
Napětí - Input Offset	75µV	Dodavatel zařízení Package	8-MSOP
rychlost přeběhu	45 V/µs	Série	-
Obal	Tape & Reel (TR)	Paket / krabice	8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
Typ výstupu	Differential, Rail-to-Rail	Ostatní jména	LTC6362CMS8#TRPBF-ND LTC6362CMS8#TRPBFTR
Provozní teplota	0°C ~ 70°C	Počet okruhů	1
Typ montáže	Surface Mount	Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL)	1 (Unlimited)
Stav volného vedení / RoHS	Lead free / RoHS Compliant	Zisk Bandwidth Product	180MHz
Detailní popis	Differential Amplifier 1 Circuit Differential, Rail-to-Rail 8-MSOP	Proud - Supply	1mA
Aktuální - Vstupní klidový	75nA	Číslo základní části	LTC6362
zesilovač Type	Differential	-3 dB šířka pásma	34MHz

Component-World.com je spolehlivý distributor elektronických součástek. Specializujeme se na všechny elektronické komponenty řady ADI (Analog Devices, Inc.). Máme 43316 kusy ADI (Analog Devices, Inc.) LTC6362CMS8#TRPBF na skladě dostupných. Vyžádejte si citát z distributora součástí elektroniky na Component-World.com, náš prodejní tým vás bude kontaktovat do 24 hodin.
RFQ Email: info@Components-World.com

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY			
	Část#: LTC6362HDD Popis: IC POWER MANAGEMENT	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: LTC6362IDD#PBF Popis: IC OPAMP DIFF 180MHZ RRO 8DFN	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: LTC6362HDD#TRPBF Popis: IC OPAMP DIFF 180MHZ RRO 8DFN	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: LTC6362IMS8#TRPBF Popis: IC OPAMP DIFF 180MHZ RRO 8MSOP	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: LTC6360IDD#TRPBF Popis: IC ADC DRIVER TRUE ZERO 8DFN	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: LTC6360HMS8E#TRPBF Popis: IC ADC DRIVER TRUE ZERO 8MSOP	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: LTC6362IDD Popis: IC POWER MANAGEMENT	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: LTC6362IDD#TRPBF Popis: IC OPAMP DIFF 180MHZ RRO 8DFN	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: LTC6360IDD#PBF Popis: IC ADC DRIVER TRUE ZERO 8DFN	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: LTC6362HMS8#PBF Popis: IC OPAMP DIFF 180MHZ RRO 8MSOP	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: LTC6362CDD#TRPBF Popis: IC OPAMP DIFF 180MHZ RRO 8DFN	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: LTC6362IMS8#PBF Popis: IC OPAMP DIFF 180MHZ RRO 8MSOP	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: LTC6362HMS8#TRPBF Popis: IC OPAMP DIFF 180MHZ RRO 8MSOP	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: LTC6360IMS8E#PBF Popis: IC ADC DRIVER TRUE ZERO 8MSOP	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: LTC6362CDD#PBF Popis: IC OPAMP DIFF 180MHZ RRO 8DFN	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: LTC6362CDD Popis: IC POWER MANAGEMENT	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: LTC6362CMS8#PBF Popis: IC OPAMP DIFF 180MHZ RRO 8MSOP	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: LTC6362HDD#PBF Popis: IC OPAMP DIFF 180MHZ RRO 8DFN	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: LTC6360IDD Popis: IC POWER MANAGEMENT	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz
	Část#: LTC6360IMS8E#TRPBF Popis: IC ADC DRIVER TRUE ZERO 8MSOP	Výrobci: ADI (Analog Devices, Inc.)	Dotaz

Související klíčová slova pro **LTC6362CMS8#TRPBF**

ADI (Analog Devices, Inc.) LTC6362CMS8#TRPBF.	LTC6362CMS8#TRPBF distributor	LTC6362CMS8#TRPBF dodavatel	LTC6362CMS8#TRPBF Cena
LTC6362CMS8#TRPBF Stáhnout datasheet.	LTC6362CMS8#TRPBF Datasheet.	LTC6362CMS8#TRPBF Stock.	koupit LTC6362CMS8#TRPBF.
ADI (Analog Devices, Inc.) LTC6362CMS8#TRPBF.	AD LTC6362CMS8#TRPBF.	ADI (Analog Devices, Inc.) LTC6362CMS8#TRPBF.	Analog Devices Inc. LTC6362CMS8#TRPBF.
Analog Devices, Inc. LTC6362CMS8#TRPBF.			