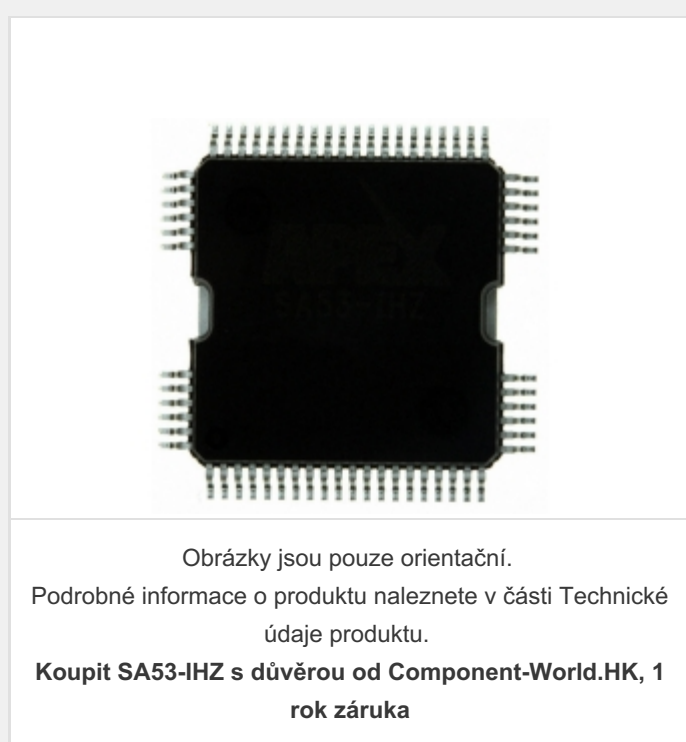


SA53-IHZ



Part Number: SA53-IHZ
Výrobce: Apex Microtechnology
Popis: IC MOTOR DRIVER PAR 64QFP
Datový list: SA53

RoHS Status: Bez olova / V souladu RoHS
Ship From: Hong Kong
Shipment Way: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[Request For Quotation](#)

PARAMETR PRODUKTU

Part Number	SA53-IHZ	Výrobce	Apex Microtechnology
Popis	IC MOTOR DRIVER PAR 64QFP	Stav volného vedení / RoHS	Bez olova / V souladu RoHS
Dostupné množství	5485 pcs	Datový list	SA53
Kategorie	Integrované obvody (IC)	Napětí - Supply	4.5 V ~ 5.5 V
Napětí - Load	8.3 V ~ 60 V	Technika	DMOS
Dodavatel zařízení Package	64-PowerQFP	Série	Apex Precision Power®
Rds On (typ)	400 mOhm	Obal	Tray
Paket / krabice	64-PowerQFP	Konfigurace výstupu	Half Bridge (2)
Ostatní jména	598-1785	Provozní teplota	-25°C ~ 150°C (TJ)
Typ montáže	Surface Mount	Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL)	3 (168 Hours)
Typ zatížení	Inductive	Stav volného vedení / RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Rozhraní	PWM	Funkce	-
Ochrana proti poruchám	Current Limiting, Over Temperature, Shoot-Through, UVLO	Detailní popis	Half Bridge (2) Driver DC Motors, General Purpose, Solenoids, Stepper Motors DMOS 64-PowerQFP
Proud - Špičkový výkon	10A	Aktuální - Výstup / Channel	3A
Číslo základní části	SA*	Aplikace	DC Motors, General Purpose, Solenoids, Stepper Motors

Component-World.com je spolehlivý distributor elektronických součástek. Specializujeme se na všechny elektronické komponenty řady Apex Microtechnology. Máme 5485 kusy Apex Microtechnology SA53-IHZ na skladě dostupných. Vyžádejte si citát z distributora součástí elektroniky na Component-World.com, náš prodejní tým vás bude kontaktovat do 24 hodin.

RFQ Email: info@Components-World.com

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

	Část#: SA5232D/01,118 Popis: IC OPAMP GP 2.5MHZ RRO 8SO	Výrobci: NXP Semiconductors / Freescale	Dotaz
	Část#: SA5230N Popis: IC OPAMP GP 600KHZ RRO 8DIP	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: SA54AHA0G Popis: TVS DIODE 54V 87.1V DO204AC	Výrobci: TSC (Taiwan Semiconductor)	Dotaz
	Část#: SA54A-E3/54 Popis: TVS DIODE 54V 87.1V DO204AC	Výrobci: Electro-Films (EFI) / Vishay	Dotaz
	Část#: SA54A R0G Popis: TVS DIODE 54V 87.1V DO204AC	Výrobci: TSC (Taiwan Semiconductor)	Dotaz
	Část#: SA5234N/01,112 Popis: IC OPAMP GP 2.5MHZ RRO 14DIP	Výrobci: NXP Semiconductors / Freescale	Dotaz
	Část#: SA5232N/01,112 Popis: IC OPAMP GP 2.5MHZ RRO 8DIP	Výrobci: NXP Semiconductors / Freescale	Dotaz
	Část#: SA54A A0G Popis: TVS DIODE 54V 87.1V DO204AC	Výrobci: TSC (Taiwan Semiconductor)	Dotaz
	Část#: SA5234D/01,512 Popis: IC OPAMP GP 2.5MHZ RRO 14SO	Výrobci: NXP Semiconductors / Freescale	Dotaz
	Část#: SA5230NG Popis: IC OPAMP GP 600KHZ RRO 8DIP	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: SA53HU Popis: IC MOTOR DRIVER PWM 44HSOP	Výrobci: Apex Microtechnology	Dotaz
	Část#: SA54A B0G Popis: TVS DIODE 54V 87.1V DO204AC	Výrobci: TSC (Taiwan Semiconductor)	Dotaz
	Část#: SA5232D/01,112 Popis: IC OPAMP GP 2.5MHZ RRO 8SO	Výrobci: NXP Semiconductors / Freescale	Dotaz
	Část#: SA54A-E3/73 Popis: TVS DIODE 54V 87.1V DO204AC	Výrobci: Electro-Films (EFI) / Vishay	Dotaz
	Část#: SA5234D,512 Popis: IC OPAMP GP 2.5MHZ RRO 14SO	Výrobci: NXP Semiconductors / Freescale	Dotaz
	Část#: SA5234D/01,518 Popis: IC OPAMP GP 2.5MHZ RRO 14SO	Výrobci: NXP Semiconductors / Freescale	Dotaz
	Část#: SA54A Popis: TVS DIODE 54V 87.1V DO204AC	Výrobci: Hamlin / Littelfuse	Dotaz
	Část#: SA54A Popis: TVS DIODE 54V 87.1V DO15	Výrobci: AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Dotaz
	Část#: SA5234D,518 Popis: IC OPAMP GP 2.5MHZ RRO 14SO	Výrobci: NXP Semiconductors / Freescale	Dotaz
	Část#: SA54 Popis: TVS DIODE 54V 91.46V DO204AC	Výrobci: Hamlin / Littelfuse	Dotaz

Související klíčová slova pro SA53-IHZ

Apex Microtechnology SA53-IHZ.	SA53-IHZ distributor	SA53-IHZ dodavatel	SA53-IHZ Cena
SA53-IHZ Stáhnout datasheet.	SA53-IHZ Datasheet.	SA53-IHZ Stock.	koupit SA53-IHZ.
Apex Microtechnology SA53-IHZ.			